

تعداد سوالات: ستمی: ۲۰ تشریحی: ۴
 زمان آزمون: ستمی: ۶۰ دقیقه تشریحی: ۶۰ دقیقه
 آزمون نمره منفی دارد ○

نام درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی و کد درس: فیزیک (۱۱۱۳۰۱۴)

--

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): برتری مردم به یکدیگر، به دانشها و خردهاست؛ نه به ثروت‌ها و تبارها.

۱. جمله زیر با کدام واژه‌ها به درستی تکمیل می‌شود؟

پتانسیل الکتریکی یک نقطه ۱ آن نقطه نسبت به ۲ است.

الف. ۱: پتانسیل، ۲: بینهایت

ب. ۱: اختلاف پتانسیل، ۲: صفر

ج. ۱: اختلاف پتانسیل، ۲: بینهایت

۲. کدام رابطه درست است؟

$$\vec{E} = \vec{V}_n \mu_n \quad \text{د.}$$

$$\vec{E} = \sigma \vec{J} \quad \text{ج.}$$

$$\vec{J} = \sum \rho \vec{V} \quad \text{ب.}$$

$$\sigma = e(n\mu_p + p\mu_n) \quad \text{الف.}$$


۳. منحنی زیر نشاندهنده تغییرات کدام یک از کمیت‌های زیر در ناحیه بار فضایی است؟

الف. شدت میدان الکتریکی

ب. چگالی بار الکتریکی

ج. انرژی پتانسیل الکتریکی

د. پتانسیل الکتریکی

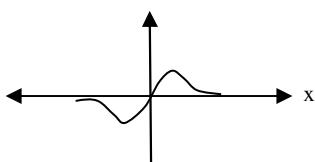


۴. شکل رو برو بیانگر وجود چه نوع جریانی است؟

الف. جریان حامل‌های اقلیت

ب. جریان گذرا

ج. جریان نشتی سطحی

د. جریان اشباع

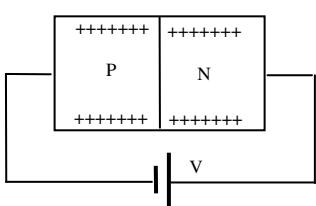

۵. هرگاه در یک دیود تغییرات ولتاژ $V = ۲V$ و تغییرات جریان متناظر با آن $I = ۵۰A$ باشد، در این صورت مقاومت میانگین دیود برابر است با....

$$\text{د. } ۰/۴\Omega$$

$$\text{ج. } ۲\Omega$$

$$\text{ب. } ۱۰\Omega$$

$$\text{الف. } ۲۵\Omega$$


۶. کدام گفته نادرست است؟

الف. رنگ نور دیودهای GaAsP، مادون قرمز است.

ب. رنگ نور دیودهای GaP، سبز - زرد است.

ج. طول عمر دیودهای نورده، نزدیک یک میلیون ساعت است.

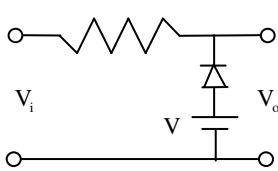د. دیودهای نورده مادون قرمز، در مخابرات فیبرنوری کاربرد دارند.



۷. مدار رو برو چه نام دارد؟

الف. کران بند مثبت

ب. برشگر موازی منفی افزاینده

د. برشگر موازی مثبت افزاینده

ج. کران بند منفی


۸. در یکسوساز نیم موج مقدار میانگین یک جریان متناوب عبارت است از:

$$\text{الف. } \frac{I_m}{\pi} \quad \text{ب. } \frac{\pi I_m}{2} \quad \text{ج. } \frac{I_m}{2\pi} \quad \text{د. } I_m$$

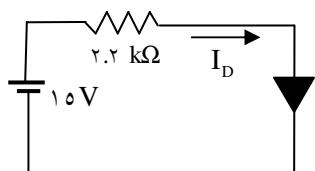۹. جمله زیر با کدام واژه به درستی تکمیل می شود؟

در یکسوساز با مبدل سروسط $\frac{PIV}{V_M}$ برابر ... ۱ ... و یکسوساز پل ... ۲ ... است.

- الف. ۱: دو ، ۲: یک ب. ۱: یک ، ۲: دو ج. ۱: دو ، ۲: π




۱۰. دیود مدار مقابل از جنس سیلیسیوم با $R_f = 300\Omega$ است. مقدار I_D برابر است با:

$$\text{الف. } 5.7mA \quad \text{ب. } 5.9mA \quad \text{ج. } 6.5mA \quad \text{د. } 6.8mA$$

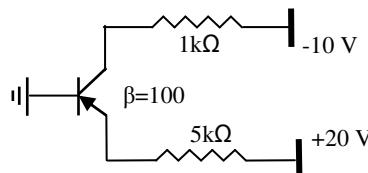۱۱. کدام یک از روابط زیر نادرست است؟

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \quad \alpha = \alpha^* \gamma \quad \alpha = \frac{\beta}{1-\beta}$$



۱۲. اختلاف پتانسیل V_{CE} مدار زیر برابر است با:

$$\text{الف. } -9.2V \quad \text{ب. } -11.4V \quad \text{ج. } -11.4V \quad \text{د. } -6.9V$$

۱۳. کدام گفته درباره پرسش زیر نادرست است؟

ولتاژهای اشباع ورودی و خروجی با کدام طریق در دسترس مصرف کننده قرار نمی گیرد؟

الف. با ارائه منحنی تغییرات V_{CEsat} و V_{BEsat} بر حسب I_B و I_C ب. فقط به وسیله مشخصه خروجی ترانزیستور

ج. با ارائه R_{CS} برای مقادیر مختلف I_B د. به وسیله منحنی های مشخصه ورودی و منطقه اشباع

۱۴. کدام گزاره نادرست است؟

الف. عامل پایداری نشاندهنده میزان تغییر نقطه کار در اثر تغییر دما است.

ب. هرچه دما کاهش یابد، جریان نشتی زیادتر می شود.

ج. در ترانزیستور دما سبب تغییر β_{ac} و I_{CEO} می شود.

د. هرچه دما بالاتر رود، جریان نشتی بیشتر افزایش می یابد.


۱۵. کدام گزاره نادرست است؟

الف. ترانزیستور در ناحیه اشباع است هرگاه هر دو پیوند BC و BE موافق بایاس شده باشند.

ب. ترانزیستور در ناحیه فعال است هرگاه پیوند BE موافق و پیوند BC معکوس بایاس شده باشند.

ج. ترانزیستور در ناحیه قطع است هرگاه هر دو پیوند BE و BC معکوس بایاس شده باشند.

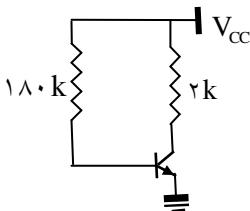د. ترانزیستور در ناحیه فعال است هرگاه هر دو پیوند BE و BC موافق بایاس شده باشند.



۱۶. مدار تقویت کننده روبرو با پارامترهای زیر داده شده است.

$$h_{ie} = 1\text{ k}\Omega, h_{re} = 2/5 \times 10^{-4}, h_{fe} = 50, h_{oe} = 25 \mu S$$

مقاومت ورودی مدار برابر است با:

د. $1/1\text{ k}\Omega$

ج. $2/4\text{ k}\Omega$

ب. $1\text{ k}\Omega$

الف. $0/9\text{ k}\Omega$

۱۷. کدام گزاره نادرست است؟

الف. مقاومت ورودی مدار بیس مشترک خیلی زیاد است.

ب. بهره جریان مدار بیس مشترک نزدیک ۱ است.

ج. مقاومت خروجی مدار کلکتور مشترک کوچک است.

د. بهره ولتاژ مدار کلکتور مشترک نزدیک ۱ است.


۱۸. در مدار روبرو از کدام نوع پسخورد استفاده شده است؟

الف. موازی – متواالی


ب. متواالی – موازی

د. متواالی – متواالی

ج. موازی – موازی

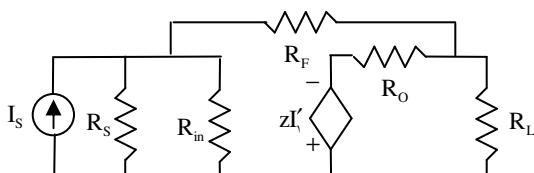

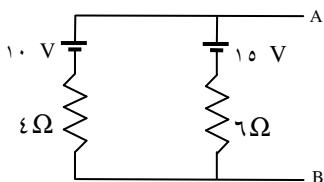۱۹. برای مدار معادل تونن مدار شکل روبرو از دوسر AB داریم:



$$R_{th} = 6\Omega, V_{th} = 12V$$

$$R_{th} = 6\Omega, V_{th} = 15V$$

$$\text{الف. } R_{th} = 2/4\Omega, V_{th} = 12V$$

$$\text{ج. } R_{th} = 2/4\Omega, V_{th} = 15V$$

۲۰. کدام رابطه نادرست است؟

$$I_c = J \omega C V$$

$$\text{الف. } i_c = \omega C V_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{4})$$

$$i_L = \frac{I_m}{\omega L} \sin(\omega t - \frac{\pi}{4})$$

$$\text{ج. } i_L = \frac{V_m}{\omega L} \cos(\omega t - \frac{\pi}{4})$$


سؤالات تشریحی

بارم هر سؤال ۱/۷۵ نمره می باشد.

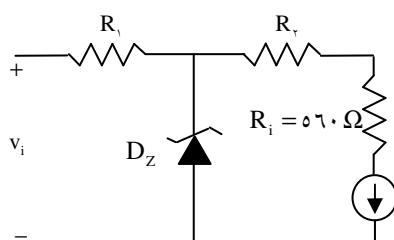۱. در یک قطعه مس شدت میدان الکتریکی $\frac{V}{m} = ۱۰^۴$ برقرار و زمان بین دو برخوردیک الکترون به بدن اتم ها $2 ps$ است. مطلوب است


محاسبه:

- الف. حرکت الکترون ها ب. سرعت الکترون ها ج. هدایت ویژه فلز د. چگالی جریان الکتریکی



۲. مدار روبرو یک ولتیمتر DC را نشان می دهد که حداکثر ولتاژ قابل خواندن با آن ۲۵ ولت و حداکثر جریانی که از آن می گذرد $0.3 mA$ است. چنان چه ولتاژ شکست دیود زنر 25 ولت باشد، مقاومت های R_1 و R_2 را طوری انتخاب کنید که برای $V_o > 25 V$ دیود زنر هدایت نموده و اضافه جریان دستگاه اندازه گیری را از خود بگذراند.

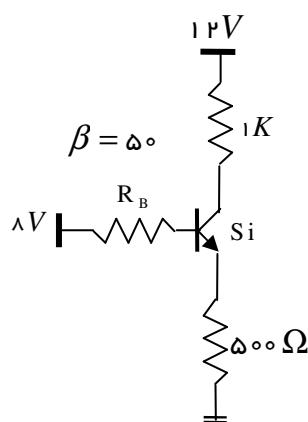۳. در مدار شکل زیر با این فرض که $V_{BE} = ۰.۷ V$ و $V_{CE} = ۱4 V$ باشد، مقادیر R_B و I_C را تعیین کنید.



استان:

تعداد سوالات: سنتی: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: سنتی: ۶۰ دقیقه تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک ۱

رشته تحصیلی و کد درس: فیزیک (۱۱۱۳۰۱۴)

--


مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

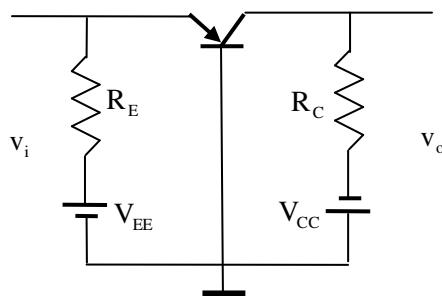۴. مدار شکل زیر داده شده است. مطلوب است محاسبه مشخصه های A_v , R_o , R_i و A_{v_o} به طور تقریبی و دقیق. داده های مدار عبارتند از:

$$R_E = ۲ K\Omega, R_C = ۱/۹ K\Omega, h_{fb} = -۰/۸۵, h_{ib} = ۱۲/۱ \Omega, h_{ob} = ۰/۵ \mu S$$



داده های لازم:

$$e = ۱/۶ \times ۱ \times 10^{-۱۹} C \quad \text{بار الکترون:}$$

$$n = ۸/۴ \times ۱ \times ۱۰^{۳۸} m^{-۳} \quad \text{چگالی الکترون های آزاد مس:}$$

$$V_{BE(ON)} = ۰/۷ V$$

$$m_e = ۹/۱ \times ۱ \times 10^{-۳۱} kg \quad \text{جرم الکترون:}$$