

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

تعداد سؤالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه


آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گزینه سوال: یک (۱)

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --


پیامبر اعظم (ص). روزه سپر آتش جهنم است.

 ۱. با توجه به سیگنالهای ورودی X و Y در شکل زیر کدام گزینه درمورد سیگنالهای خروجی M و N صحیح است؟



- الف.  $M = X + Y$      $N = X \cdot Y$   
ب.  $M = X \cdot Y$      $N = X + Y$   
ج.  $M = \overline{X \cdot Y}$      $N = X + Y$   
د.  $M = X + Y$      $N = \overline{X \cdot Y}$

 ۲. معکوس کننده پایه شکل زیر یک کلید کنترل شده با ولتاژ است. کدام گزینه در این خصوص غلط است؟



- الف. در ساخت عملی معکوس کننده به جای کلید از ترانزیستور (MOS یا BJT) استفاده می شود.  
ب. در ساخت عملی معکوس کننده به جای بار ( $R_L$ ) از یک ترانزیستور دیگر استفاده می شود.  
ج. معکوس کننده های واقعی آستانه قطع و وصل تعریف شده مشخصی ندارند.  
د. مدارهای عملی معکوس کننده دقیقاً مطابق معکوس کننده پایه می باشد.

۳. کدام گزینه غلط است؟

- الف. اگر سطح ولتاژ بالا برای منطق یک و سطح ولتاژ پایین برای منطق صفر استفاده شود در منطق مثبت کار می شود.  
ب. بسته به پیچیدگی مدار روی تراشه، تراشه ها به چهار نوع تقسیم میشوند.  
ج. مدار مجتمع با مقیاس بزرگ شامل یک تا صدگیت می باشد.  
د. مدار مجتمع با مقیاس کوچک شامل یک تا ده گیت می باشد.

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه


آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گام سری سوال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --

۴. کدام گزینه غلط است؟

- الف. جریان خروجی مدار در دو حالت HIGH و LOW متفاوت است.
- ب. یک گیت می تواند تعداد نا محدودی از همان نوع را تحریک کند.
- ج. ظرفیت بار در خروجی معکوس کننده باعث غیر ایده آل شدن شکل موج خروجی می گردد.
- د. ظرفیت ورودی یک گیت NOR با پنج ورودی برابر ۵ می باشد.

۵. مدار زیر چیست؟

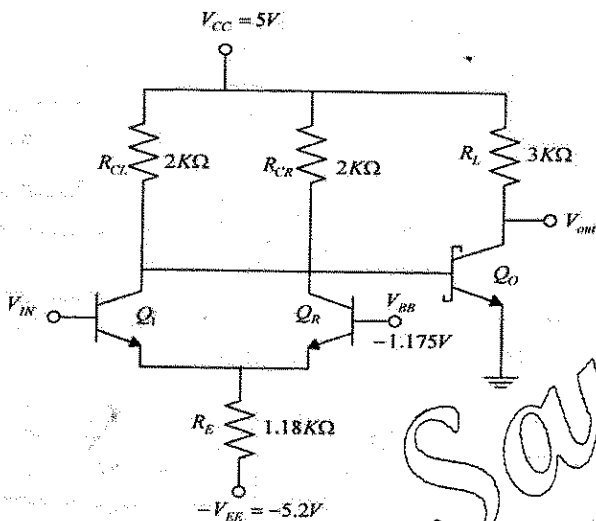

- الف. مبدل ECL بر STTL
- ب. مبدل TTL بر ECL
- ج. معکوس کننده شاتکی
- ج. STTL تفاضلی

۶. کدام گزینه غلط است؟

- الف. ماده نوع P نیمه رسانای پذیرنده الکترون است.
- ب. در ماده نوع P حفره ها بعنوان حاملهای اکثریت هستند.
- ج. ماده نوع N از تزریق یک ماده دهنده الکترون بوجود می آید.
- د. در یک دیود اگر یک ولتاژ مثبت  $V_D$  به اعمال شود (مثبت نسبت به n) عرض ناحیه تخلیه افزایش می یابد.

۷. کدام گزینه جمله زیر را بطور صحیح کامل می کند.

استفاده از دیود به عنوان..... ولتاژ، به منظور..... حالت گذرا می باشد که از تغییر وضعیت سوئیچ ها بوجود می آید.

- الف. تقویت کننده - افزایش ولتاژ
- ب. تقویت کننده - افزایش جریان
- ج. محدود کننده - کاهش ولتاژ
- د. محدود کننده - کاهش جریان

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گلد سری سوال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --

 ۸. برای گیت AND دو ورودی دیودی شکل زیر اگر  $V_{INA}$  به اندازه یک ولت از  $V_{INB}$  بیشتر باشد کدام گزینه صحیح است؟ (اگر  $V_{DC}$  از هر دوی آنها بزرگتر باشد).



الف.  $D_A$  قطع و  $D_B$  وصل خواهد بود

ب.  $D_A$  وصل و  $D_B$  قطع خواهد بود

ج.  $D_A$  و  $D_B$  هر دو وصل خواهند بود

د.  $D_A$  و  $D_B$  هر دو قطع خواهند بود

۹. کدام گزینه غلط است؟

الف. محورهای نمودار مشخصه انتقالی ولتاژ یک گیت AND عبارت است از ولتاژ خروجی بر اساس ولتاژ ورودی ها

ب.  $I_S$  در رابطه شاگلی (جریان دیود) جریان اشباع معکوس می باشد.

ج. در حالت اشباع معکوس جریان دیود نمی تواند از  $I_S$  بیشتر شود.

د. ولتاژ دو سر دیود سیلیکان در حالت قطع ۰.۷ می باشد.

۱۰. کدام گزینه صحیح است؟


الف. NMOS افزایش روی زیر لایه N ساخته می شود.

ب. بیشتر مدارهای مجتمع با مقیاس بسیار بزرگ VLSI مانند ریزپردازنده ها با فناوری MOS ساخته می شود.

ج. Mosfet در مقایسه با Bjt ها بزرگتر ساخته می شود.

د. در Mosfet نمی توان جای سورس و درین را با هم عوض کرد.

۱۱. در معکوس کننده NMOS با بار مقاومتی  $R_L = 50 K\Omega$  و  $V_{DD} = 10V$  مقدار  $V_{OH}$  چقدر است؟

 

الف. ۱۰V

ب. ۰

ج. ۳۷/۰

د. ۵V

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴  
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال  
رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

گد سری سوال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --

۱۲. کدام گزینه در مورد منطق NMOS با بار مقاومتی غلط است ؟

الف. سطح سیلیسیم لازم برای دریاچه NAND بیش از سطح مزبور برای دریاچه NOR با همان مقدار ورودی است.

ب. شبکه NMOS مطابق با تابعی ساخته می شود که بصورت مکمل است و در صورت نیاز به تابع مورد نظر لازم است از یک گیت NOT عبور کند.

ج. مقاومت مشابهت کمی در مدارهای مجتمع اشغال می کند.

د. ساخت مقاومت در مدارهای مجتمع مشکل است.

۱۳. کدام گزینه غلط است ؟

الف. افزایش ولتاژ درین (حدود ۵۰ تا ۱۰۰ ولت) باعث می شود پیوند PN بین ناحیه درین و زیر لایه دچار شکست بهمنی شود

ب. امپدانس ورودی MOSFET خیلی کم است.

ج. افزایش ولتاژ گیت به سورس از حدود ۵۰ ولت باعث می شود پدیده شکست اکسید گیت، رخ دهد و سبب خرابی دائم ترانزیستور شود.

د. در صورت بروز پدیده شکست بهمنی جریان درین به سرعت افزایش می یابد.

۱۴. در کدام ناحیه NMOS افزایشی بصورت تقویت کننده عمل کرده و شرط آن چیست ؟

الف. اشباع  $V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

ب. خطی  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$

ج. اشباع  $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$

د. خطی  $V_{DS} \leq V_{GS} - V_t$

۱۵. در مورد ترانزیستور دو قطبی کدام گزینه غلط است ؟


الف. عرض بیس را معمولاً کوچکتر می سازند تا جریان رسیده از امیتر به راحتی به کلکتور برسد.

ب. غلظت امیتر را معمولاً بالا میگیرند تا جریان دهی در جهت مستقیم بیشتر باشد.

ج. عرض کلکتور را معمولاً کوچکتر می سازند تا اینکه بارهای رسیده از امیتر را به راحتی جمع کند.

د. هیچکدام.

 ۱۶. مدار RTL در شکل زیر کدام گزینه را پیاده سازی می کند ؟



الف.  $V_0 = A + B$

ب.  $V_0 = AB$

ج.  $V_0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$

د.  $V_0 = \overline{A} + \overline{B}$

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴


زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گزینه سوال: یک (۱)

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: --

 ۱۷. اگر برای گیت NAND که با منطق RTL پیاده سازی شده است  $V_{BE}(FA) = 0.7$  و  $V_{CE}(SAT) = 0.1$  باشد. حداکثر تعداد ورودی های مجاز گیت کدام گزینه است ؟



۱۸. در مورد گیت TTL کدام گزینه غلط است؟

الف. گیت TTL از سه قسمت شامل طبقه ورودی، جدا ساز فاز و طبقه خروجی تشکیل شده است.

ب. طبقه ورودی تابع OR را تحقق می بخشد.

ج. جدا ساز فاز، یک زوج سیگنال مکمل برای تحریک طبقه خروجی تولید می کند.

د. طبقه خروجی شامل یک آرایش توتم پل می باشد.

۱۹. کدام گزینه در مورد تکنولوژی TTL غلط است.

الف. در تکنولوژی TTL بجای دیود های مورد استفاده در DTL از ترانزیستور استفاده شد.

ب. ظرفیت خروجی در تکنولوژی DTL بیشتر از تکنولوژی TTL است.

ج. سرعت سوئیچینگ در تکنولوژی DTL کمتر از تکنولوژی TTL است.

د. مساحت تراشه در تکنولوژی DTL بیشتر از تکنولوژی TTL است.

۲۰. کدام گزینه صحیح است ؟

الف. خروجی های چند گیت TTL را میتوان به هم وصل کرد و عملکرد AND سیمی را ایجاد کرد.

ب. زمان صعود شکل خروجی در گیت TTL کلکتور باز بسیار کوتاه است.

ج. مقاومت های موجود در مدار و خازن های مختلف ترانزیستور ها باعث تاخیر گیت و کاهش سرعت تکنولوژی TTL می شود

د. پیشرفت های مدارای TTL در جهت افزایش سرعت و کاهش توان بوده است.


تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴  
زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه  
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال  
رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

گلد سری سؤال: یک (۱) استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منع: --

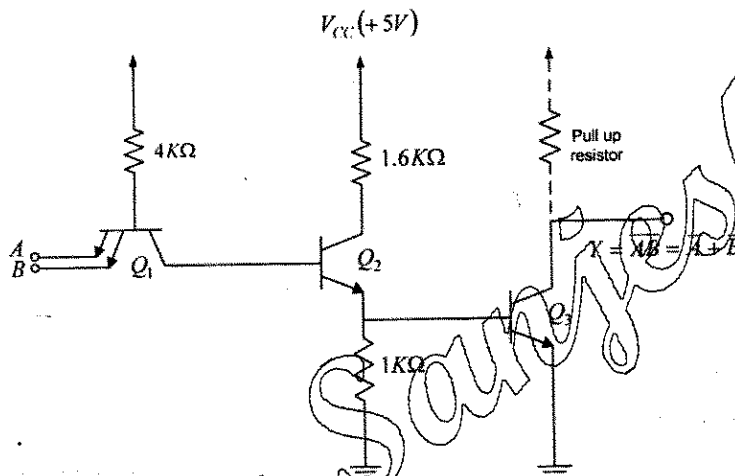۲۱. کدام گزینه غلط است؟

- الف. در TTL شاتکی با قرار دادن دیودی با افت ولتاژ بین بیس و کلکتور از به اشباع رفتن ترانزیستور جلوگیری شود.  
ب. ترانزیستورهای طراحی شده طی فرایند ساخت شاتکی نسبت به ترانزیستورهای طراحی شده با فرایند TTL استاندارد سطح کوچکتري دارند.  
ج. ترانزیستور شاتکی اشباع نمی شود.  
د. ترانزیستورهای دیودی شاتکی زمان قطع زیادی دارد.  
۲۲. کدام گزینه بیانگر معیار شکل زیر است؟



- الف. AND  
ب. OR  
ج. NAND  
د. NOR

۲۳. کدام گزینه غلط است؟

- الف. بعد از GaAs منطق نروچ امیتری (ECL) سریعترین خانواده مدار منطقی است.  
ب. با اتصال خرجی گیت های ECL تابع AND مرکب بدست می آید.  
ج. طراحی گیت ECL چنان بهینه می شود که حاشیه های نویز بالا و پایین در آن برابر باشند.  
د. ECL دو خروجی مکمل بدست می دهد که تابع های OR و NOR را تحقق می بخشد.  
۲۴. کدام گزینه غلط است؟ (در مقایسه CMOS, MECL, STTL)

- الف. زیر خانوادهای MECL بالا ترین سرعت و مصرف توان را در میان خانواده های دیگر دارند.  
ب. CMOS کمترین مساحت را در سطح تراشه در مقایسه با سایر خانواده های منطقی اشغال می کند.  
ج. در مدارهای قابل حمل الکترونیکی مانند ماشین حسابهای دستی، ساعت و تلفن همراه از CMOS استفاده می شود.  
د. TTL استاندارد به دلیل سرعت بالاتر و مصرف توان کمتر تقریباً LSTTL را از دور خارج کرده است.  
۲۵. مدار واسط برای اتصال خروجی ..... به ورودی ..... یک مقاومت بالابر می باشد.

- الف. STTL به CMOS  
ب. CMOS به STTL  
ج. STTL به ECL  
د. ECL به STTL

نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه


آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گزینه سوال: یک (۱)


استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: ---

« سوالات تشریحی »

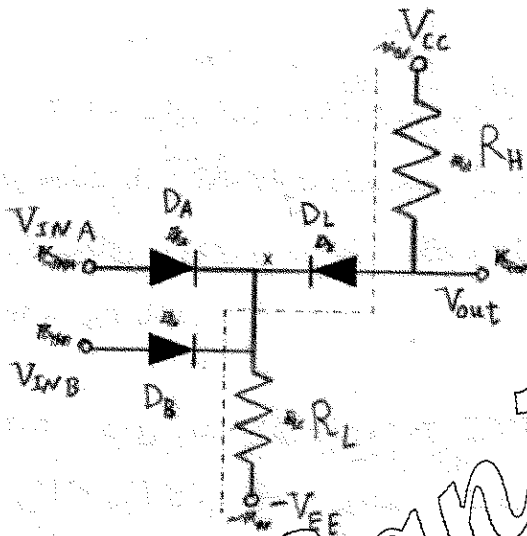۱. برای گیت OR با سطح منتقل شده در شکل زیر با ارائه توضیح، مشخصه انتقالی ولتاژ (ولتاژ خروجی بر حسب ولتاژ ورودی) را رسم نمایید. (۱/۵ نمره)



 ۲. در مدار زیر ولتاژ درین ۰/۱ ولت است. مقاومت بین درین و سورس در نقطه کار چقدر است؟ فرض کنید  $V_t = 1V$  و  $K_n = 0.5mA/V^2$  (ابتدا مشخص کنید آیا در ناحیه خطی کار می کند؟) (۱/۵ نمره)



نام درس: مبانی الکترونیک دیجیتال

رشته تحصیلی/گروه درس: مهندسی فناوری اطلاعات ۱۵۱۱۰۰۵

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۴


زمان آزمون: تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد ⊗

گزینه سوال: یک (۱)

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است. منبع: ---

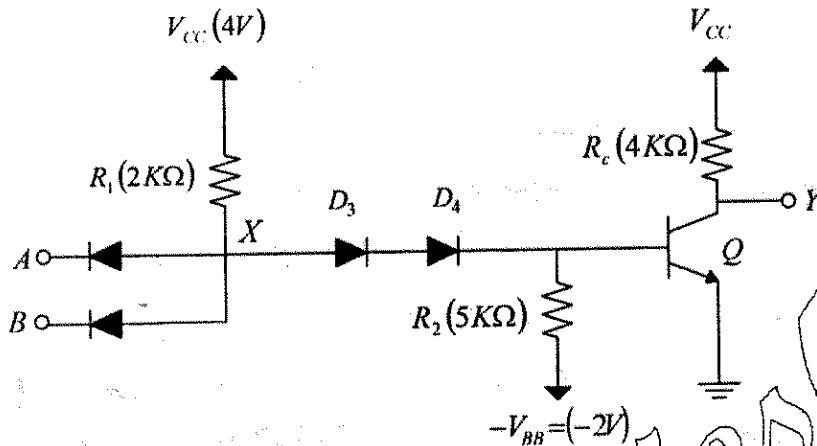۳. اگر در NAND دو ورودی نوع DTL شکل زیر هر دو ورودی در سطح بالا باشند، جریان بیس ترانزیستور Q را محاسبه کنید.  
(۱/۵ نمره)



$$Y = \overline{AB + CD}$$

۴. مدار تابع Y را بصورت نوع TTL کلکتور باز رسم نمایید. (۱/۵ نمره)