

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک ۲

رشته تحصیلی، گذ درس: فیزیک (جامد) ۱۱۱۳۰۲۴

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذ سری سوال: یک (۱)

امام علی^(ع): شرافت به خود و ادب است نه به دارایی و نژاد.

۱. بهره ولتاژ داخلی یک تقویت کننده با پسخورد ولتاژ وابسته به ولتاژ عبارت است از:

$$A'_I \frac{R_o \parallel R_a}{R_o \parallel R_a + R_L} \rho \quad \text{ب.}$$

$$A'_v \frac{R_a \parallel R_L}{R_o \parallel R_a + R_L} \epsilon \quad \text{د.}$$

$$A'_I \frac{R_o \parallel R_a}{R_o \parallel R_a + R_L} k_v \rho \quad \text{الف.}$$

$$A'_v \frac{R_o \parallel R_a}{R_o \parallel R_a + R_L} k_v \epsilon \quad \text{ج.}$$

۲. عدد ده دهی ۵۶۰ با کدام عدد دو دویی برابر می‌کند؟

۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰

۱۰۰۰۱۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۱۱۱۰۰۰

۱۰۱۰۱۱۰۰۰۰

۳. توان ورودی دستگاهی 10000W و توان خروجی آن 500W است. بهره توان عبارت است از:

۸/۵ dB

-۲۱/۰ dB

ج.

-۱۸/۲ dB

-۱۳/۵ dB

الف.

۴. کدام یک از روابط زیر بیانگر بهره ولتاژ یک مدار آبشاری است؟


$$-\frac{h_{feI}}{h_{ieI}} \cdot (R_e \parallel R_L) \cdot \frac{R_B \parallel h_{ieI}}{r_s + (R_B \parallel h_{ieI})} \quad \text{ب.}$$

$$-\frac{h_{feI}}{h_{ieI}} \cdot (R_e \parallel R_L) \quad \text{الف.}$$

$$(R_e \parallel R_L) \cdot \frac{R_B \parallel h_{ieI}}{r_s + (R_B \parallel h_{ieI})} \quad \text{د.}$$

$$-\frac{h_{feI}}{h_{ieI}} \cdot (R_e \parallel R_L) \cdot \frac{R_B \parallel h_{ieI}}{r_s} \quad \text{ج.}$$

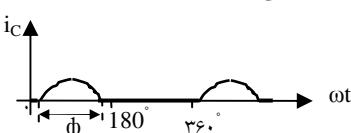۵. شکل زیر تغییرات جریان بار یک تقویت کننده را نشان می‌دهد. این تقویت کننده از چه نوع رده‌ای است؟




A. رده ۵

B. رده ۵

C. رده ۵

D. رده ۵

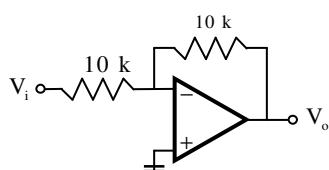۶. تقویت کننده عملیاتی شکل زیر آرمانی است. بهره ولتاژ V_o/V_i این تقویت کننده عبارت است از:


الف. -۱۰۰

ب. -۱۰

ج. -۱

د. ۱۰

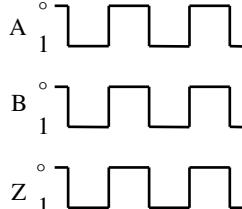۷. در صورتی که Z نتیجه‌ی تعامل A و B باشد، نمودار ضربانی رو برو بیانگر کدام عمل گر است؟



الف. هم AND و هم OR

ب. یا AND یا OR

ج. NAND

د. NOR


تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی:
۴
زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک ۲
رشته تحصیلی، گذ درس: فیزیک (جامد) ۱۱۱۳۰۲۴

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب


گذ سری سوال: یک (۱)

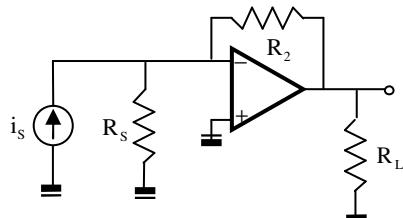

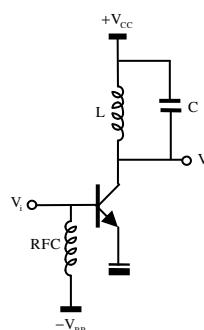۸. ضریب پسخورد مدار زیر کدام است؟

$$\text{الف. } \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{ب. } \frac{r}{r + R_1 + R_2} R_1$$


$$\text{د. } -\frac{1}{R_2} \quad \text{ج. } \frac{2}{r + R_2}$$



۹. شکل روبرو مدار چه نوع تقویت کننده‌ای است؟

- الف. رده A
ب. رده B
ج. رده C
د. رده D

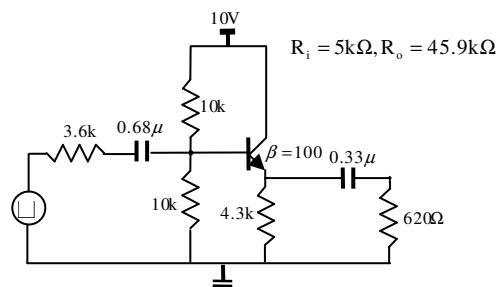۱۰. بسامد قطع در شبکه پیش افتی ورودی مدار زیر برابر است با:



۱۰۳Hz. د.


۱۵۲Hz. ج.

۱۴Hz. ب.

۲۷۲Hz. الف.

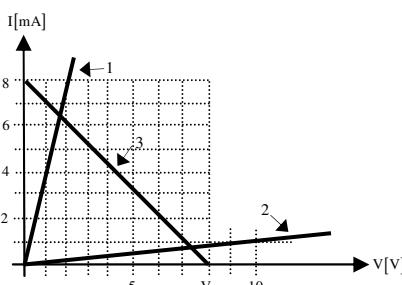۱۱. کدام گزینه نادرست است؟ در مشخصه شکل زیر مقاومت ...

- الف. گذردهی برابر ۲۵۰ اهم است.
ب. قطع برابر ۱۰ کیلواهم است.
ج. بار برابر ۱ کیلواهم است.
د. قطع برابر ۱ کیلواهم است.



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد


مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

کد سری سوال: یک (۱)

نام درس: الکترونیک ۲

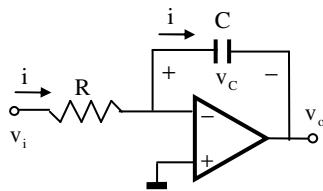رشته تحصیلی، کد درس: فیزیک (جامد) ۱۱۱۳۰۲۴



۱۲. ولتاژ خروجی مدار رو برو عبارت است از:

الف. $v_o = -\int v_i dt$

ب. $v_o = \frac{-1}{RC} \int v_i dt$

ج. $v_o = \frac{-1}{RC} \int v_c dt$

د. $v_o = RC \int v_i dt$


۱۳. کدام گزینه درست است؟ در یک مدار داراینگتون ...

الف. امپرهای تمامی ترانزیستورها در یک نقطه به هم ارتباط الکتریکی دارند

ب. بیس های تمامی ترانزیستورها در یک نقطه به هم ارتباط الکتریکی دارند

ج. کلکتورهای تمامی ترانزیستورها در یک نقطه به هم ارتباط الکتریکی دارند.

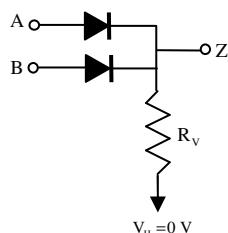د. کلکتور هر ترانزیستور به عنوان بیس ترانزیستور بعدی به کار می رود.



۱۴. مدار دیودی شکل رو برو بستگی به منطق به کار گرفته شده یک ...

الف. دریچه AND یا یک دریچه OR است.

ب. دریچه OR یا یک دریچه NAND است.

ج. دریچه AND یا یک دریچه NOR است.

د. دریچه NAND یا یک دریچه NOR است.


۱۵. مدار رو برو چه نوع پسخوردی است؟

الف. پسخورد ولتاژ وابسته به ولتاژ

ب. پسخورد ولتاژ وابسته به جریان

ج. پسخورد جریان وابسته به ولتاژ

د. پسخورد جریان وابسته به جریان

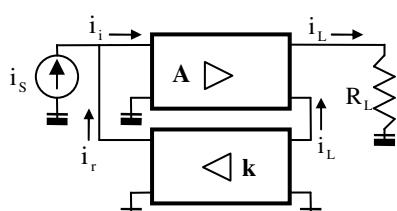


۱۶. مدار شکل زیر در منطق مثبت (HL) عملکرد یک ...

NOR.

OR.

NAND.

الف. AND.

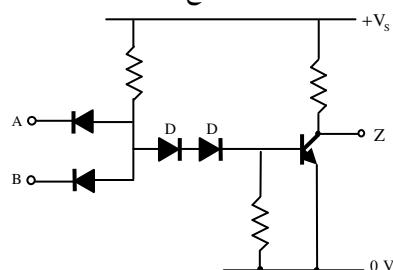

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴
زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد


نام درس: الکترونیک ۲
رشته تحصیلی، گذ درس: فیزیک (جامد) ۱۱۱۳۰۲۴

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذ سری سوال: یک (۱)

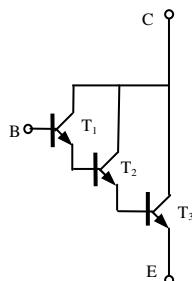۱۷. مدار شکل رو برو طرح اساسی کدام یک از مدارهای زیر است؟



الف. مدار تفاضلی

ب. مدار آبشاری

ج. مدار دارلینگتون

د. مدار سه طبقه ساده


۱۸. شکل رو برو چه نوع مداری است؟

الف. منبع جریان وابسته به ولتاژ

ب. منبع جریان وابسته به جریان

ج. منبع ولتاژ وابسته به ولتاژ

د. منبع ولتاژ وابسته به جریان

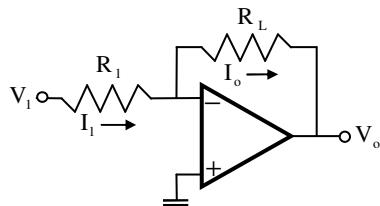


۱۹. مدار منطقی شکل زیر یک عمل گر ... است.

د. NAND


ج. دربرگیرنده

ب. نقی

الف. بازدارنده

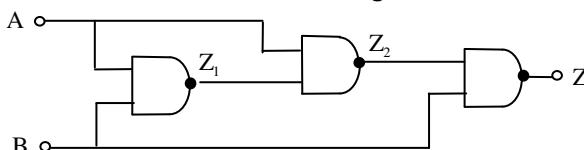

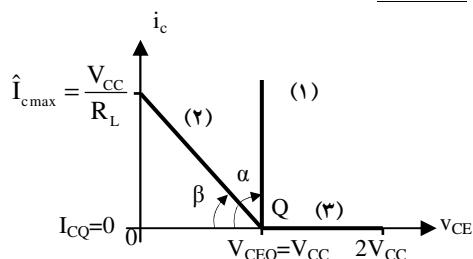۲۰. کدام گزاره در مورد خط بارهای ارائه شده نادرست است؟



ب. (۲) خط بار ac

الف. (۱) خط بار DC و نیز $\tan \alpha = -\infty$

د. (۲) خط بار DC و نیز $\tan \beta = -\infty$

ج. $\tan \alpha = -\infty$, $\tan \beta \neq \infty$

تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی:
زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه
آزمون نمره منفی دارد ○ ندارد

نام درس: الکترونیک ۲
رشته تحصیلی: گذ درس: فنیک (حامد) ۱۱۱۳۰۲۴


مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذشتہ سوالات

سوالات تشریحی، (یارم هر سؤال ۱/۷۵ نمره)

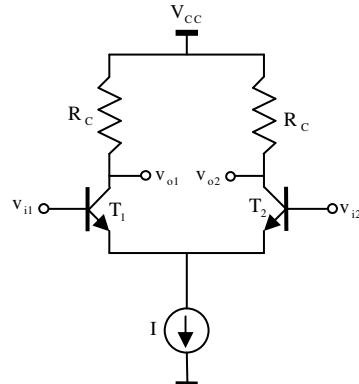
$$1. در مدار تقویت کننده شکل زیر داریم: \quad \text{اگر} \quad v_{ol} = 160 \quad \text{و} \quad v_{bel} = -160 \quad \text{باشد، مطلوب است محاسبه} \quad v_{i1}, v_{i2}, v_{ol}, v_{er} \quad \text{و} \quad v_{il}/v_{ol}.$$



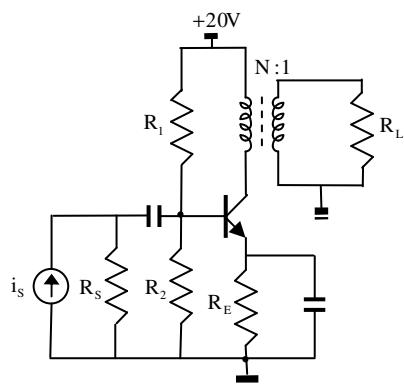۲. تقویت کننده شکل زیر حداقل توانی معادل ۲ وات را با بیشترین بازدهی به بار منتقل می‌کند.

 - الف. نقطه کار ترانزیستور و توان دریافت شده از منبع تغذیه را به دست آورید.
 - ب. مشخصات ترانزیستور مورد استفاده را تعیین کنید.
 - ج. با این فرض که $R_L = 6,25\Omega$ باشد، مقدار N را محاسبه کنید.

از تلفات مدار تغذیه و مقاومت R_E چشم پوشی کنید.



تعداد سوالات: تستی: ۲۰ تشریحی: ۴

زمان آزمون: تستی: ۶۰ دقیقه

آزمون نمره منفی دارد

نام درس: الکترونیک ۲


رشته تحصیلی: گذ درس: فیزیک (جامد) ۱۱۱۳۰۲۴

مجاز است.

استفاده از ماشین حساب

گذ سری سوال: یک (۱)

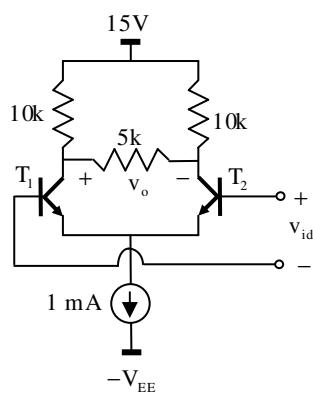۳. در تقویت کننده تفاضلی شکل زیر ترانزیستورها مشابه و دارای $h_{fe} = 100$ هستند. بهره ولتاژ تقویت کننده را به دست آورید.



۴. تابع بولی $F = x \bullet y + \bar{x} \bullet \bar{y} + \bar{y} \bullet z$ داده شده است. این تابع را با دریچه های OR و NOT بسازید.