

کد کنترل

491

F


491F

آزمون (نیمه‌تمام کز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱

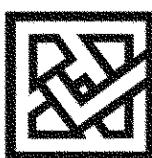

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.»
امام حسین (ره)

مهندسی برق – کنترل (کد ۵۳۰۵)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – مدارهای الکترونیکی (۱و۲) – سیگنال‌ها و سیستم‌ها – سیستم‌های کنترل خطی	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمرة منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جایه، تکیه و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حنفی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی - مدارهای الکتریکی او۲ - سیگنال‌ها و سیستم‌ها - سیستم‌های کنترل خطی)

۱- مسئله $2y'' + y = 0, 0 < x < \pi$ مفروض است. اگر $y(0) = 1$ و $y(\pi) = a$ باشد و $Y_s(n)$ تبدیل فوریه سینوسی تابع $y(x)$ به ازای $n \in \mathbb{N}$ باشد و $Y_s(n) = \frac{10\lambda}{17\pi}$. مقدار a کدام است؟


- ۱) ۴
۲) ۶
۳) ۸
۴) ۱۰

۲- فرض کنید سری فوریه تابع $f(x) = \begin{cases} -4k & -2 \leq x \leq 1 \\ kx + 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ به k همگرا باشد. مقدار k کدام است؟

- ۱) صفر
۲) ۱
۳) $\frac{5}{4}$
۴) ۲

۳- تعدادی از ضرایب سری فوریه مختلط تابع g در شکل زیر نشان داده شده است. روند مشاهده شده برای تابع g در دو طرف، تا نهایت ادامه دارد. کدام مورد درست است؟

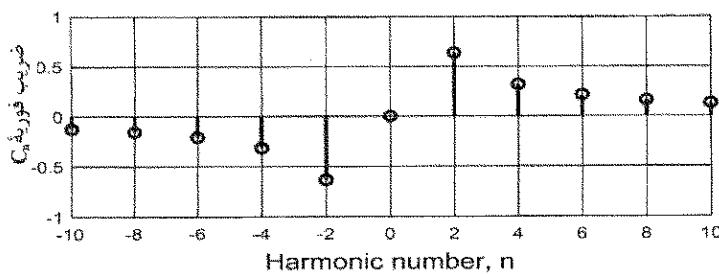- ۱) g موهمی و فرد است.
۲) g موهمی و زوج است.
۳) g حقیقی و فرد است.
۴) g حقیقی و زوج است.



-۴ مسئله $u_t(x,t) + u_x(x,t) + u(x,t) = 0$; $u(0,t) = \sin(t)$; $u(x,0) = 0$; $x > 0, t > 0$ را در نظر بگیرید.
مقدار $u(1,2)$ کدام است؟

$$\frac{\sin 1}{e^2} \quad (1)$$

$$\frac{\sin 2}{e^2} \quad (2)$$

$$\frac{\sin 1}{e} \quad (3)$$

$$\frac{\sin 2}{e} \quad (4)$$

-۵ فرض کنید $u = u(x,t)$ جواب مسئله انتقال حرارت زیر باشد. مقدار $u(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{9})$, کدام است؟

$$\begin{cases} u_t = 9u_{xx}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(\pi,t) = 0; \quad t \geq 0 \\ u(x,0) = \cos^2 x; \quad 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$\frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{\pi}{3}}) \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}(1 - e^{-\frac{\pi}{9}}) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2}(1 + e^{-\frac{\pi}{3}}) \quad (3)$$

$$\frac{1}{2}(1 + e^{-\frac{\pi}{9}}) \quad (4)$$

-۶ جواب مسئله لاپلاس زیر در مختصات قطبی گران دار است $\frac{u(r,\theta)}{\sin \theta}$ کدام است؟

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0; \quad 0 < r < 1, -\pi < \theta \leq \pi, \\ u(1,\theta) = (\gamma + \cos \theta)\sin \theta; \quad -\pi < \theta \leq \pi, \end{cases}$$

$$\gamma + \frac{1}{2}r^2 \cos \theta \quad (1)$$

$$2r + \frac{1}{2}r \cos \theta \quad (2)$$

$$2r + r^2 \cos \theta \quad (3)$$

$$2\cos(\ln r) + \frac{1}{2}\cos(2\ln r)\cos \theta \quad (4)$$

-۷ فرض کنید تابع لگاریتم با شاخه اصلی یعنی $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$, تعریف شده باشد. مقدار $\ln\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)$, کدام است؟

$$\frac{4\pi}{3}i \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{3}i \quad (2)$$

$$-\frac{2\pi}{3}i \quad (3)$$

$$-\frac{4\pi}{3}i \quad (4)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |a_n| \cdot \frac{1}{z^n \sinh(z)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n \quad \text{فرض کنید} \quad -8$$

۴۲۷ (۱)

۴۱۳ (۲)

۳۰۷ (۳)

۲۹۳ (۴)

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{e^{(z+\frac{1}{z})}}{z} dz \quad \text{کدام است؟} \quad -9$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k)!} \quad (۱)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(2k)!} \quad (۲)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \quad (۳)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^r \cos x}{x^r + \Delta x^r + 4} dx \quad \text{کدام است؟} \quad -10$$


$$\frac{\pi}{2} (e^{-r} - 2e^{-1}) \quad (۱)$$

$$\frac{\pi}{3} (e^{-r} - 2e^{-1}) \quad (۲)$$

$$\frac{\pi}{2} (2e^{-r} - e^{-1}) \quad (۳)$$

$$\frac{\pi}{3} (2e^{-r} - e^{-1}) \quad (۴)$$

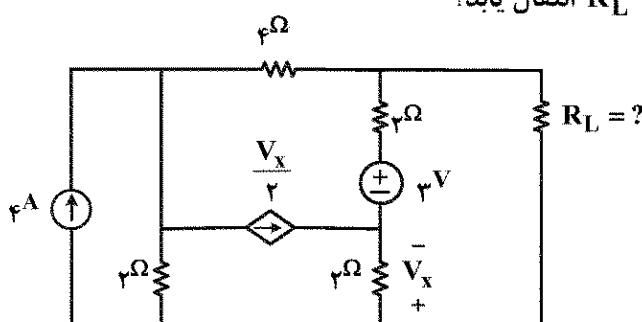در مدار زیر R_L چند اهم باشد تا ماکزیمم توان به بار R_L انتقال یابد؟ -11




۳ (۱)

۲/۴ (۲)

۲/۲۵ (۳)


۴ (۴)

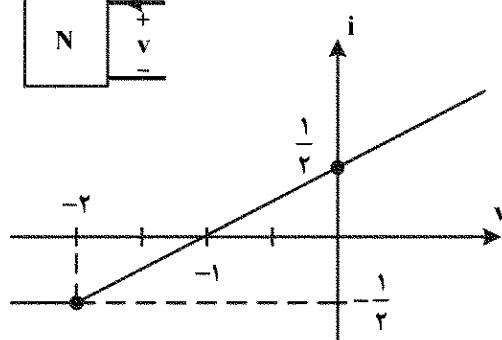- ۱۲ شبکه N مشخصه زیر را دارد. اگر جریان ورودی $i(t) = \frac{1}{2} + \cos \omega t$ باشد، توان متوسط تلفشده در شبکه N چند وات است؟




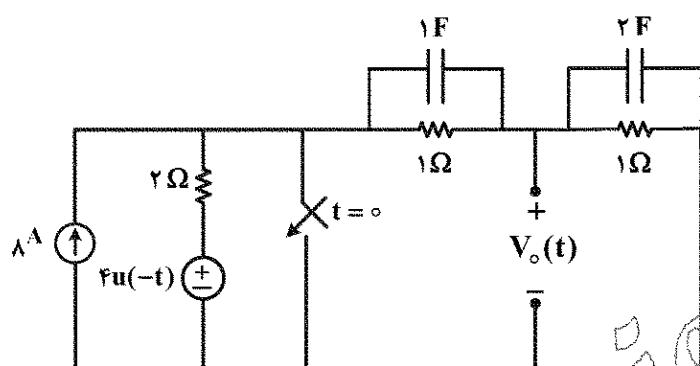
- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۴
- (۴) ۸

- ۱۳ در مدار زیر ولتاژ $V_o(t)$ برای لحظات $t > 0$ به کدام صورت خواهد بود؟ (کلید در لحظه $t = 0$ بسته می‌شود.)



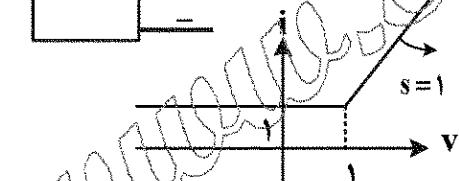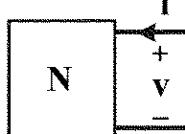
- (۱) $\frac{5}{2}e^{-\frac{t}{R}}$
- (۲) $\frac{5}{3}e^{-\frac{2}{3}t}$
- (۳) $5e^{-\frac{2}{3}t}$
- (۴) $5e^{-\frac{1}{3}t}$

- ۱۴ یک قطبی N دارای مشخصه $(i - v)$ داده شده است. اگر یک سلف $1H$ با $i(0^-) = 2A$ به دو سر آن متصل شود، ولتاژ و جریان یک قطبی N در $t = +\infty$ به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



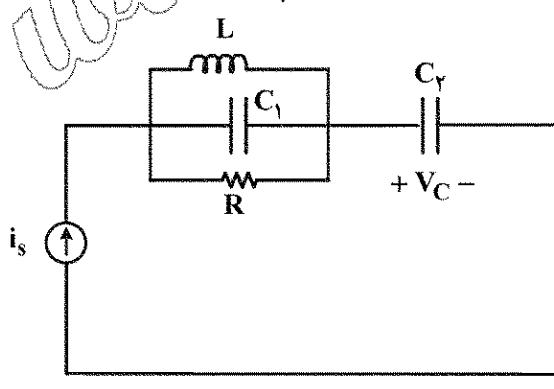- (۱) صفر و صفر
- (۲) $+\infty$ و $+\infty$
- (۳) $\ln 2$ و ۱
- (۴) صفر و ۱

- ۱۵ برای مدار زیر پاسخ ضربه ولتاژ خازن C_2 کدام است؟




$$V_C(t) = \frac{1}{C_r} u(t) \quad (۱)$$

$$V_C(t) = C_r \delta'(t) \quad (۲)$$

$$V_C(t) = \frac{1}{C_1} \delta(t) \quad (۳)$$


$$V_C(t) = \frac{1}{C_1} e^{-\frac{t}{RC_r}} u(t) \quad (۴)$$

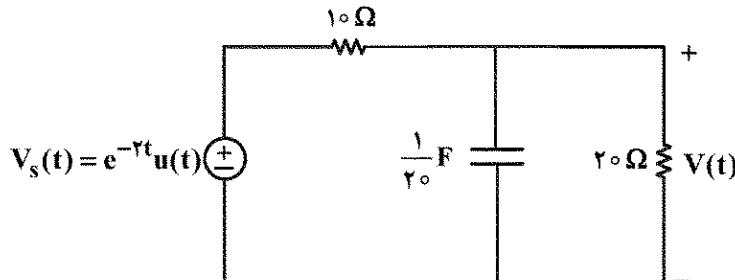- ۱۶ در مدار زیر مقدار $\frac{d^2V}{dt^2} \left({}^0 \right)^+$ چند ولت بر مجدد ثانیه است؟ (ولتاژ خازن در زمان‌های منفی صفر است).



- ۲° (۱)
-۱° (۲)
-۱ (۳)
-\frac{1}{2} (۴)

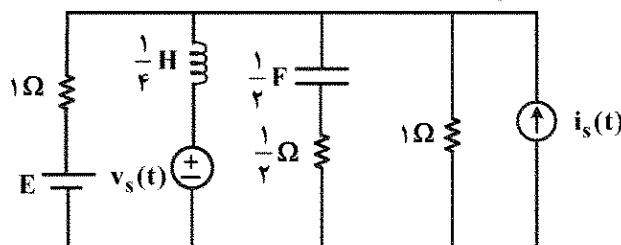- ۱۷ در مدار زیر، توان متوسطی که منبع ولتاژ $v_s(t)$ به مدار تحویل می‌دهد، چند وات است؟




- ۳۰ (۱)
۲۴ (۲)
۱۵ (۳)
۱۲ (۴)

$$E = 2 \text{ Volt}, v_s(t) = 2\sqrt{2} \cos(2t - \frac{\pi}{4}), \text{ ولت } i_s(t) = 6 \sin 3t \text{ آمپر}$$

- ۱۸ در مدار داده شده (در حالت دائمی سینوسی) $\frac{I_o}{i_s(t)} = 1 + j \frac{1}{1} \text{ است. وقتی جای خازن و سلف تعویض می‌شود، جریان}$

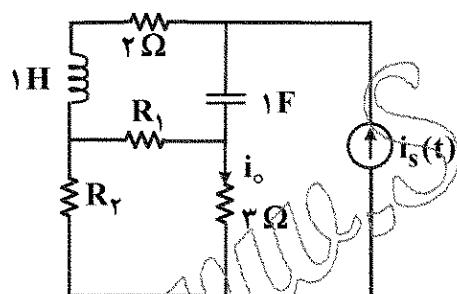$i_s(t)$ در حالت دائمی سینوسی کدام است؟ (R_1 و R_2 مقاومت‌های پسیو هستند).



$$2\sqrt{2} \cos t + 2\sqrt{2} \sin t \quad (۱)$$

$$2\sqrt{2} \sin t \quad (۲)$$


$$2\sqrt{2} \cos t \quad (۳)$$

(۴) قابل محاسبه نیست.

$$i_s(t) = 7 \cos(t + 45^\circ)$$

- ۱۹

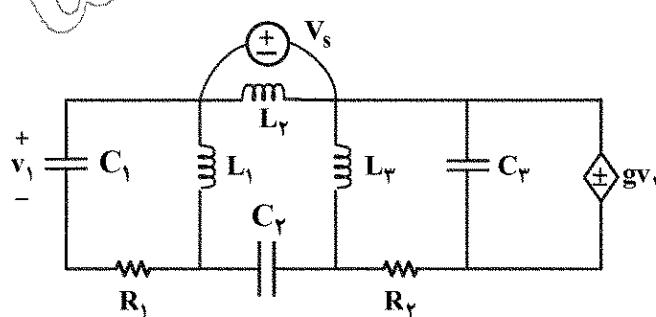- در مدار زیر مرتبه مدار، تعداد فرکانس‌های طبیعی غیرصفر و صفر به ترتیب از راست به چپ کدام‌اند؟



- (۱) ۴ و ۱

- (۲) ۵ و صفر

- (۳) ۳، ۴ و ۱

- (۴) ۴ و صفر

- ۲۰ پاسخ حالت صفر یک مدار خطی و تغییرناپذیر با زمان به ورودی $w(t)$ برابر $y_{zs}(t) = (e^{-t} + e^{-3t} + 2)u(t)$ است. پاسخ ورودی صفر این مدار به ازای شرایط اولیه غیرصفر برابر $y_{zi}(t) = (2e^{-t} + 3e^{-3t})u(t)$ است. شرایط اولیه را چگونه تغییر دهیم تا پاسخ کامل مدار فوق به ورودی $w(t)$ و شرایط اولیه تغییر یافته، فرکانس طبیعی ω_0 را نداشته باشد؟


۱) شرایط اولیه $\frac{1}{3}$ برابر شود.

۲) شرایط اولیه $\frac{1}{3}$ برابر شود.

۳) شرایط اولیه $\frac{3}{3}$ برابر شود.


۴) فرکانس طبیعی ω_0 نمی‌تواند حذف شود.

- ۲۱ در مدار زیر نسبت $\left| \frac{V_2(j\omega)}{V_1(j\omega)} \right|$ به ازای فرکانس‌های خیلی بالا ($\omega \rightarrow +\infty$) کدام است؟

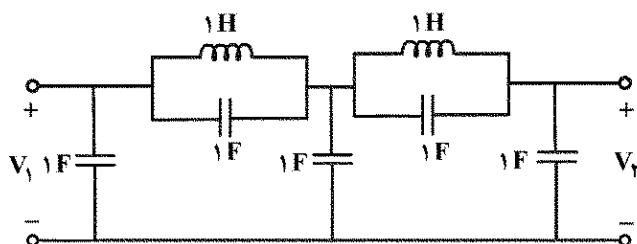

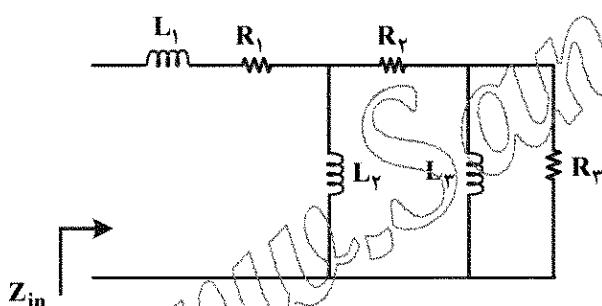۱) $\frac{1}{5}$
۲) $\frac{2}{5}$
۳) $\frac{3}{5}$
۴) 1

- ۲۲ کدام مورد می‌تواند معروف امپدانس ورودی Z_{in} باشد؟ (مقاومت‌ها و سلف‌ها پسیو و غیرصفر هستند).



$$\frac{s^2 + 3s^2 + 2}{s^2 + 3s + 1} \quad (1)$$

$$\frac{s^2 + 3s + 1}{s^2 + 1} \quad (2)$$

$$\frac{s^2 + 2s}{s^2 + 3s + 1} \quad (3)$$

$$\frac{s^2 + 6s^2 + 5s + 1}{s^2 + 3s + 1} \quad (4)$$

- ۲۳ در یک مدار با منبع ولتاژ $v_s(t)$ و پاسخ $v_o(t)$ داریم:

$$v_s(t) = (e^{-rt} + te^{-rt} \sin t + e^{-rt} \cos t) \quad t > 0$$

$$v_o(t) = (e^{-rt} + t^r e^{-rt} \sin t + te^{-rt} \cos t) \quad t > 0$$

در مورد قطب‌ها و صفرهای تابع تبدیل $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_s(s)}$ ، کدام مورد درست است؟


۱) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j = -3 \pm j$ و صفر ندارد.

۲) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j = -3 \pm j$ و دو جفت قطب در $j = -2$ و یک صفر در $s = -2$.

۳) یک قطب در $s = -3$ و دو جفت قطب در $j = -1 \pm j = -3 \pm j$ و یک جفت قطب در $j = -2$ و یک صفر در $s = -2$.

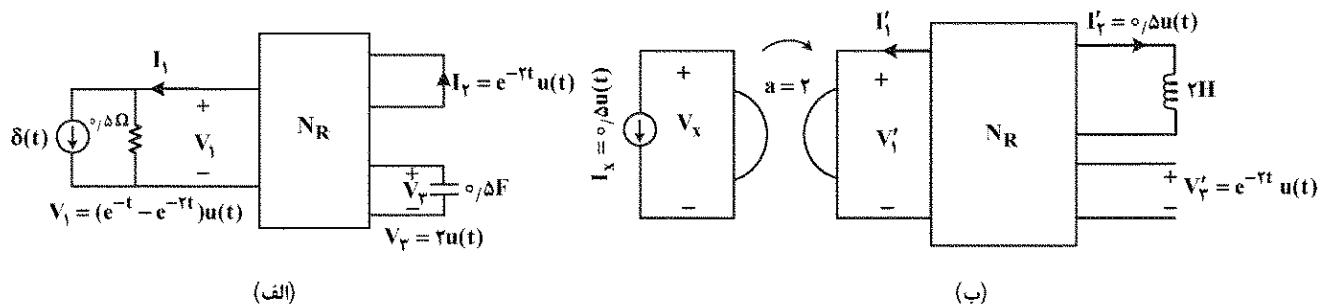۴) یک قطب در $s = -3$ و یک جفت قطب در $j = -1 \pm j = -3 \pm j$ و دو جفت قطب در $j = -2$ و یک صفر در $s = -2$.


- ۲۴- سه قطبی N_R یک سه قطبی متشکل از عناصر RLC خطی تغییرناپذیر با زمان است. این سه قطبی را تحت دو آزمایش مختلف قرار می‌دهیم، در مدار «ب» پاسخ حالت صفر v_x کدام است؟ (خازن‌ها و سلف در $t = 0$ بدون انرژی هستند).



رابطه زیراتور به صورت زیر داده شده است.



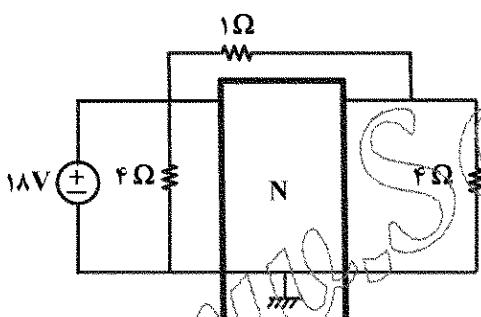- ۲۵- دو قطبی N با ماتریس انتقال $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ توصیف شده است. ولتاژ v چند ولت است؟



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{pmatrix} \quad (\text{یادآوری:})$$

- ۱۶ (۱)

$-\frac{1}{4}$ (۲)

$\frac{1}{4}$ (۳)

۱۶ (۴)

- ۲۶- رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم علی به صورت زیر است،

$$y(t) = tx(t) + \frac{d}{dt}x(t)$$

کدام گزینه در مورد پایداری و وارون پذیری این سیستم درست است؟

- (۱) سیستم ناپایدار و وارون ناپذیر است.
- (۲) سیستم پایدار و وارون پذیر است.
- (۳) سیستم پایدار و وارون پذیر است.
- (۴) سیستم پایدار و وارون ناپذیر است.

- ۲۷- یک سیستم LTI با پاسخ ضربه $x[n] = \cos(n\pi)$ به ورودی $h[n] = 2^n u[-n] + \frac{1}{2^n} u[n]$ کدام است؟

$$\left(\frac{-1}{2} \right) u[n] \quad (۱)$$

$$\left(\frac{2}{3} \right) \cos n\pi \quad (۲)$$

$$\left(\frac{4}{3} \right) (-1)^n \quad (۳)$$

$$(-2)^n u[-n] \quad (۴)$$

-۲۸- رابطه بین ورودی و خروجی یک سیستم LTI علی به صورت زیر است:

$$y(n) + \frac{1}{3}y[n-3] = x(n)$$

اگر ورودی سیستم $x(n) = (\frac{1}{3})^n u(n)$ باشد و خروجی آن $y(n) = y(0) + y(1) + y(2) + y(3) + \dots$ باشد. مقدار $y(n)$ کدام است؟

۱۹
۱۸

۱۷
۱۶

۱۳
۱۲

۱۱
۱۰

۹
۸

۷
۶

۵
۴

۳
۲

۱
۰

-۲۹- مقدار $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t(t^2+1)} dt$ کدام است؟

$\pi(1+e^{-1})$ (۱)

$\pi(1-e^{-1})$ (۲)

$2\pi(1+e^{-1})$ (۳)

$2\pi(1-e^{-1})$ (۴)

-۳۰- رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم LTI پایه ناری به صورت $y(t) = x(t) + \frac{dy(t)}{dt} + \frac{d^2y(t)}{dt^2}$ است با فرض اینکه $x(t) = e^{-t}u(t)$ باشد، مقدار $y(0)$ کدام است؟

۱) صفر

۲) $\frac{1}{2}e^{-1}$

۳) e^{-1}

۴) $2e^{-1}$

-۳۱- تبدیل فوریه پاسخ ضربه یک سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان به صورت $H(e^{j\omega}) = \frac{(1-0.5e^{-j\omega})(1-0.5e^{j\omega})}{(1-0.5e^{-j\omega})(1-0.5e^{j\omega})}$ است. کدام گزینه در مورد این سیستم درست است؟

۱) غیرعلی است و معکوس ندارد.

۲) علی است و معکوس ندارد.

۳) علی است و معکوس دارد.

۴) غیرعلی است و معکوس دارد.

- ۳۲- تابع تبدیل یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان پایدار به صورت زیر است. اگر ورودی این سیستم

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^{n+1} y[n] \text{ باشد و خروجی را با } y[n] \text{ نمایش دهیم، مقدار } x(n) = (0.5)^n u(n) \text{ کدام است؟}$$

$$H(z) = \frac{1}{(1-2z^{-1})(1-\frac{2}{3}z^{-1})}$$

$-\frac{2}{15}$ (۱)

صفر (۲)

$\frac{2}{3}$ (۳)

- ۳۳- مقدار انتگرال زیر کدام است؟

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(\omega) \cos^2(\omega)}{\sin^2(\frac{\omega}{2})} d\omega$$

12π (۱)

10π (۲)

9π (۳)

8π (۴)

- ۳۴- رابطه ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ یک سیستم خطی و پایدار به صورت زیر است. اگر ورودی این سیستم

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t) = x(t) \text{ کدام است؟}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) - 4 \frac{d}{dt} y(t) + 3y(t) = x(t)$$


-۱ (۱)

صفر (۲)


۱ (۳)

∞ (۴)

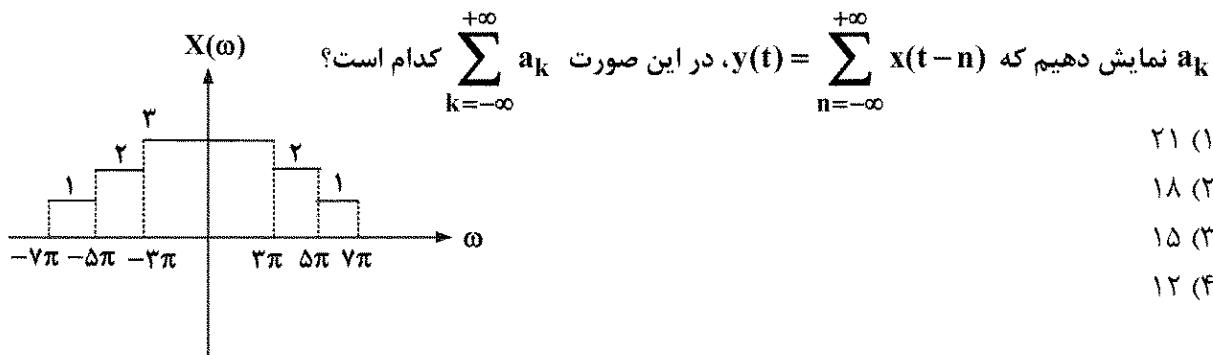- ۳۵- سیگнал حقیقی $x(t)$ دارای تبدیل فوریه $X(\omega)$ به صورت شکل زیر است. اگر ضرایب سری فوریه $y(t)$ را با



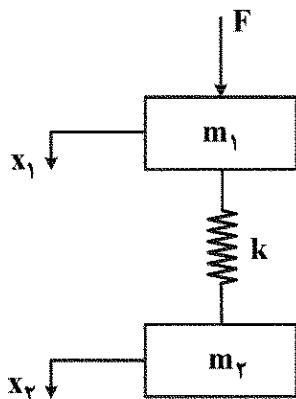-۳۶ در شکل زیر x_1 و x_2 به ترتیب موقعیت جرم‌های m_1 و m_2 است و F نیروی وارد به جرم m_1 به صورت $F = A \sin \omega t$ است. فرکانس نوسان سیستم کدام است؟



$$\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{k}} \quad (1)$$

$$\sqrt{\frac{k(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}} \quad (2)$$

$$\sqrt{\frac{k(m_1 m_2)}{m_1 + m_2}} \quad (3)$$

فلاحت عدم وجود عنصر مستهلك کننده انرژی فرکانس نوسان سیستم بستگی به m_1 و m_2 و k نداشته و سیستم می‌تواند با هر فرکانسی نوسان کند.

-۳۷ کدام یک از گزارهای زیر نادرست است؟


(۱) اگر برخی از ضرایب معادله مشخصه موجود نباشد، آنگاه برخی از ریشه‌های معادله مشخصه روی محور موهومی یا سمت راست این محور قرار دارند.

(۲) سیستم حلقه‌بسته‌ای که بهارای شرایط اولیه محدود، خروجی کراندار دارد، حتماً پایدار مرزی است.

(۳) یکی از شرایط لازم برای پایداری سیستم حلقه‌بسته، هم علامت بودن ضرایب معادله مشخصه است.

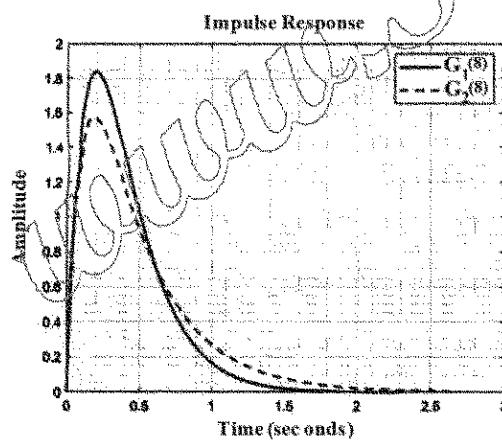(۴) تعداد تغییر علامت‌های ستون اول جدول را، می‌تواند زوج یا فرد باشد.

-۳۸ پاسخ ضربه دو سیستم مرتبه دوم استاندارد با فرکانس طبیعی بکسان را در نظر بگیرید. یکی از این سیستم‌ها در رژیم میرای قوی و دارای یک قطب در $p_1 = -10$ است. هدف این است که افزودن یک صفر به هر یک از این سیستم‌ها در محل‌هایی مانند Z_1 و Z_2 بالا زدگی در پاسخ پله هر دو سیستم مشاهده شود. به منظور رسیدن به این هدف، کدام یک از روابط زیر باید برقرار باشد؟



$$Z_1 + Z_2 < 2/5 \quad (1)$$

$$Z_1 + Z_2 < 7/5 \quad (2)$$

$$Z_1 + Z_2 < 5 \quad (3)$$

$$Z_1 + Z_2 < 10 \quad (4)$$

-۳۹ معادله مشخصه 1 چند جفت قطب روی محور موهومی دارد؟





(۱) صفر

(۲) ۳ جفت قطب ساده







(۳) ۱ جفت قطب ساده

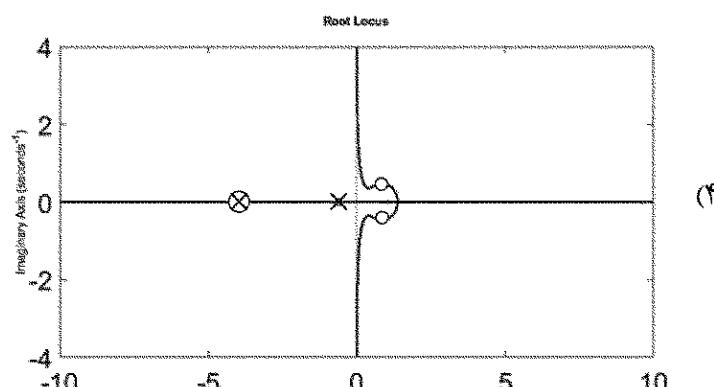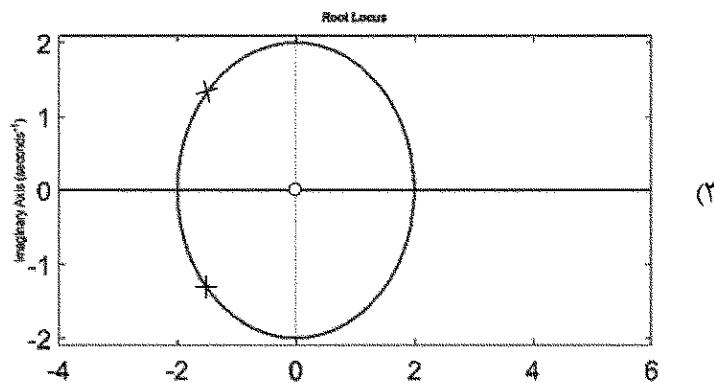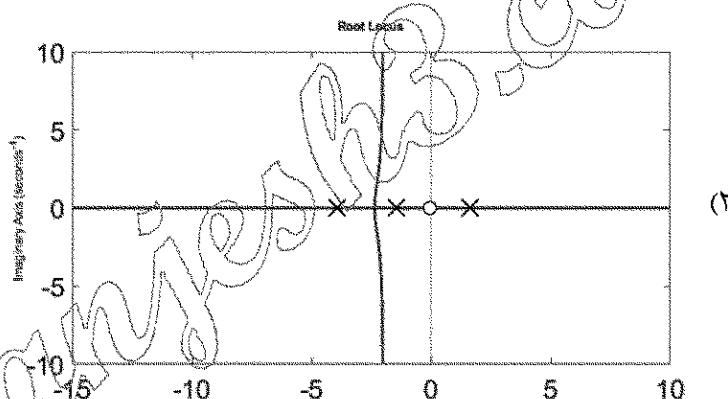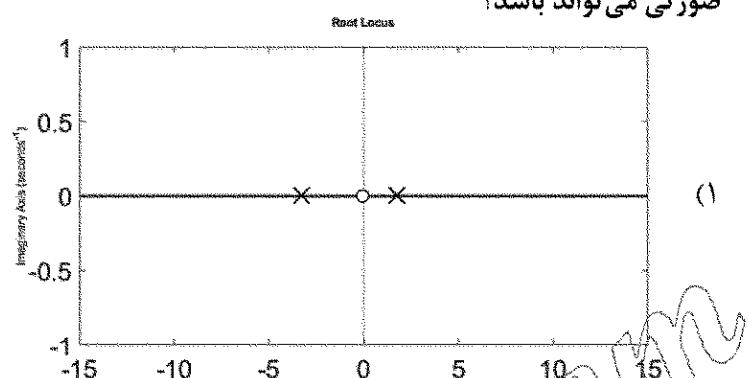(۴) ۱ جفت قطب مکرر

-۴۰- برای سیستم $G(s) = \frac{a}{s(s+b)}$ یک کنترل PD به صورت $C(s) = K_D s + K_P$ با فیدبک واحد در نظر گرفته شده است. فرض کنید $K_P > \frac{b^2}{4a}$ آنگاه مکان ریشه‌های سیستم به ازای تغییرات $K_D < +\infty$ به چه صورتی می‌تواند باشد؟



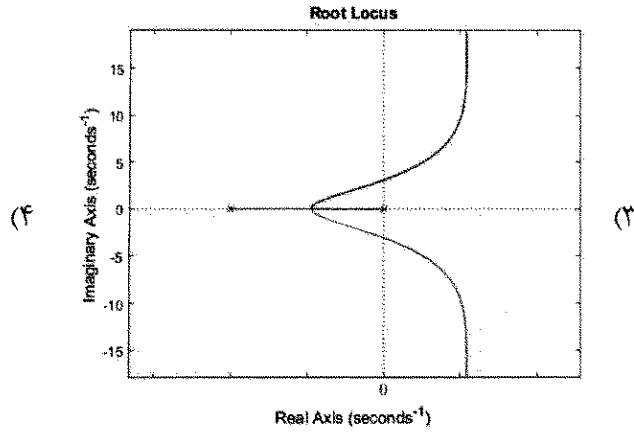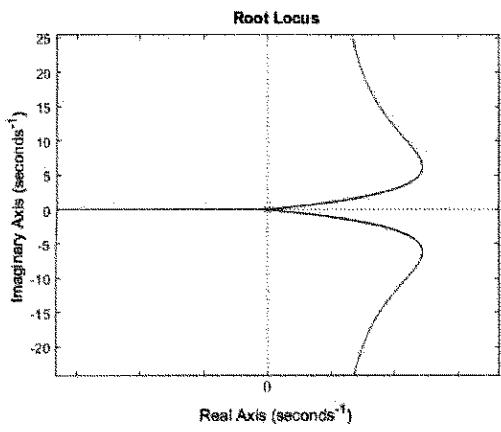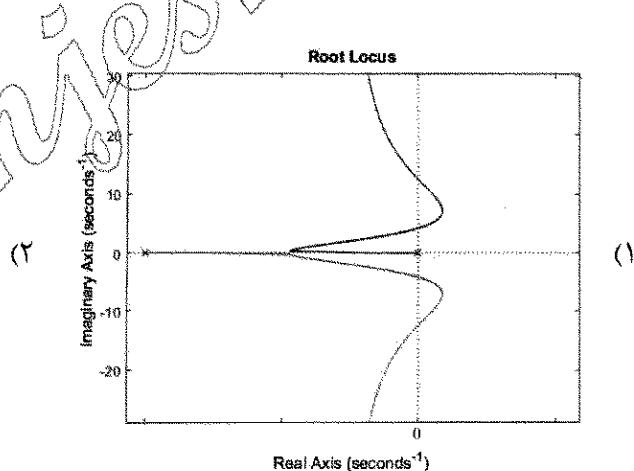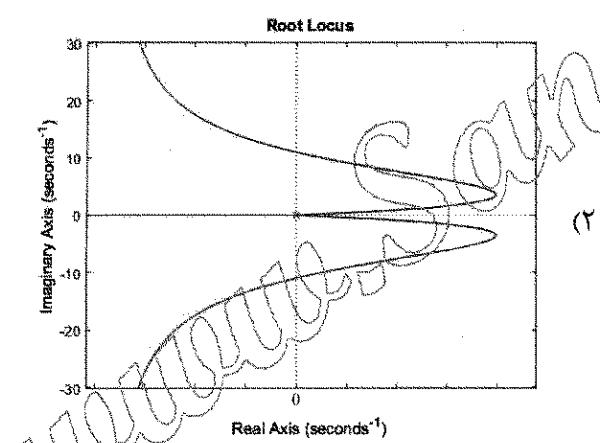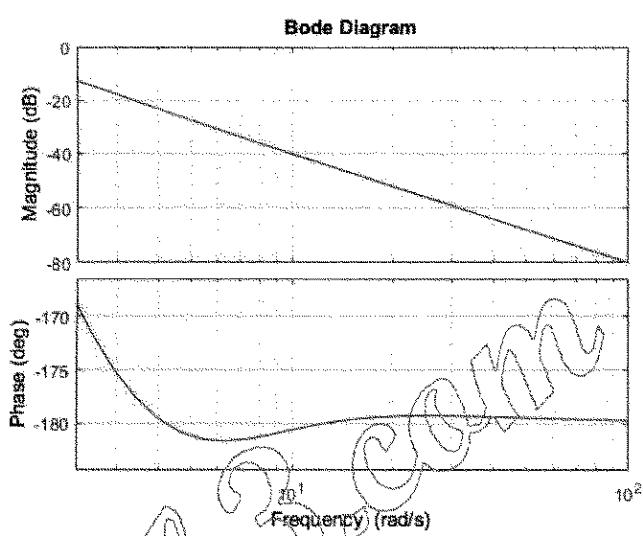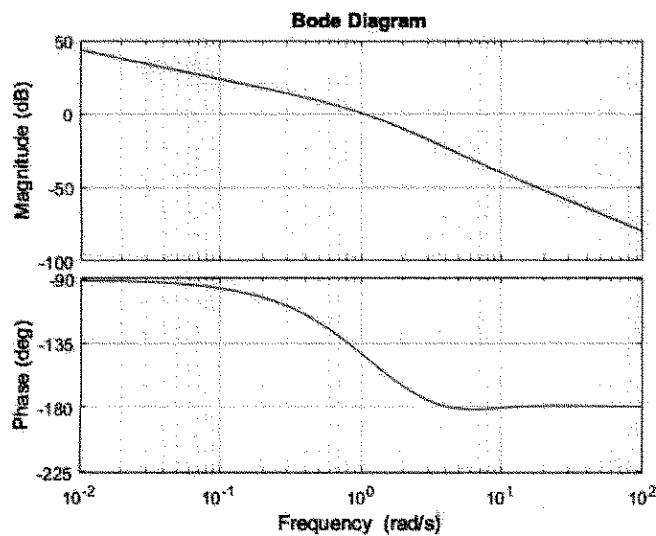
- ۴۱- پاسخ فرکانسی تابع تبدیل $G(s)$ که در مسیر پیشرو یک سیستم فیدبک واحد قرار دارد در شکل «الف» و «ب» نشان داده شده است. شکل «ب» در فرکانس‌های بالا بزرگ‌نمایی شده است. دیاگرام تقریبی مکان هندسی ریشه‌های شاخه‌های مسلط سیستم کدام است؟




- ۴۲- یک سیستم کنترل با تابع تبدیل حلقه باز $G(s)$ و فیدبک واحد منفی در نظر بگیرید. اگر $G(s)$ مینیمم فاز، قادر صفر و دارای دو قطب مکرر بوده و $\text{Im}[G(j\omega)] = 0$ باشد، حداقل خطای حالت دائم به ورودی شیب واحد کدام است؟

- (۱) ۲
- (۲) ۱
- (۳) ۰/۵
- (۴) ۰/۲۵

- ۴۳- پاسخ پله یک سیستم مرتبه ۲ با تابع تبدیل $G(s)$ در شکل «الف» نشان داده شده است. شکل «ب» دامنه پاسخ فرکانسی این سیستم $(20 \log |G(j\omega)|)$ را نشان می‌دهد. کدام مورد نادرست است؟

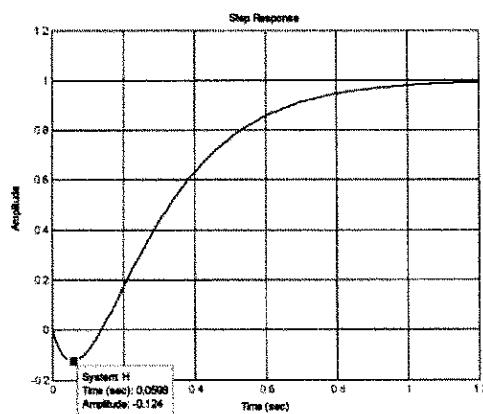

الف

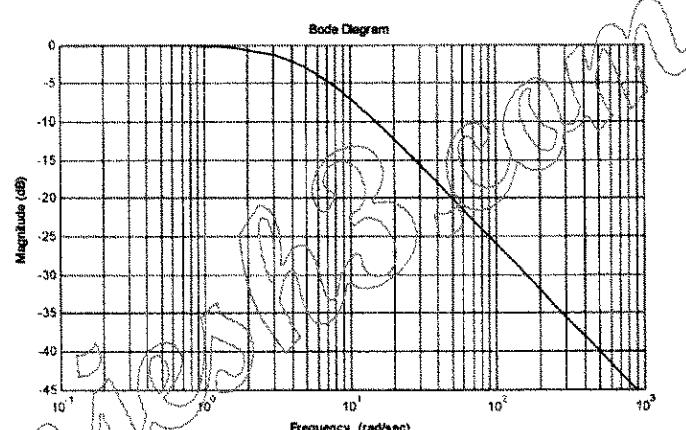

ب

۱) خطای دائم برای ورودی شیب واحد سیستم بی‌نهایت است.

۲) تابع تبدیل سیستم $G(s) = \frac{\alpha(s+a)}{s(a+\alpha)s+\alpha a}$ است.

۳) سیستم دارای قابلیت حذف نویز چندان مطلوبی نیست.

۴) سیستم دارای دو قطب حقیقی است که یکی از آنها در حوالی $s = -5$ قرار دارد.

- ۴۴- سیستم زیر را در نظر بگیرید که پاسخ فرکانسی آن به ازای $\omega = 1$ صورت زیر داده شده است:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+4)}, \quad K > 0$$

$\omega [rad/s]$	Mag [dB]	Phase [deg]
0.01	46.0201385	-90.71617785
0.162	21.71067563	-101.5211848
0.0264	37.5853064	-91.89040397
0.0428	33.38327904	-93.06380507
0.0695	29.15866592	-94.97107776
0.1129	24.90825552	-98.05816174
0.1833	20.60471995	-103.0107536
0.2976	16.1554212	-110.8279718
0.4833	11.36165179	-122.6838452
0.7848	5.877203788	-139.2252533
1.2743	-0.694013753	-159.5477212
2.0691	-8.55206639	-181.5568281
3.3598	-17.71912911	-203.4536394
5.4556	-28.16061728	-223.3645507
8.8587	-39.64123205	-239.2587513
14.3845	-51.75630001	-250.4832062
23.3572	-64.17693701	-257.8306444
37.9269	-76.72609945	-262.4691575
61.5848	-89.32604012	-265.3535224
100	-101.9455777	-267.1364513

هدف طراحی کنترل کننده‌ای است که حد فاز سیستم حلقه بسته به صورت تقریبی ۴۵ درجه و فرکانس گذر بهره

باشد. کدام یک از کنترل کننده‌های پیشنهادی عملأً اهداف مسئله را برآورده می‌نمایند (می‌نمایند)؟

$$\omega_c = 4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

(راهنمایی: $\cos(85^\circ) = 0.14$ و $\cos(15^\circ) = 0.97$)

$$G_{c_1}(s) = k$$

$$G_{c_2}(s) = 5 \sqrt{2} \frac{s + 0^\circ}{s + 3^\circ}$$

$$G_{c_3}(s) = 5 \sqrt{5} \left(\frac{s + 3/\sqrt{2}}{s + 16} \right)^2$$

G_{c_1} (۱)


G_{c_2} (۲)

G_{c_2} و G_{c_3} (۳)


هر سه مورد (۴)

-۴۵- در کدام مورد، عبارت تابع تبدیل با دیاگرام بودی مقابله سازگار نیست؟


$$\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)}$$

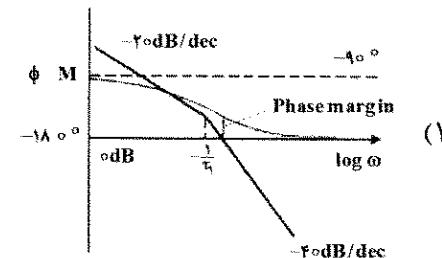
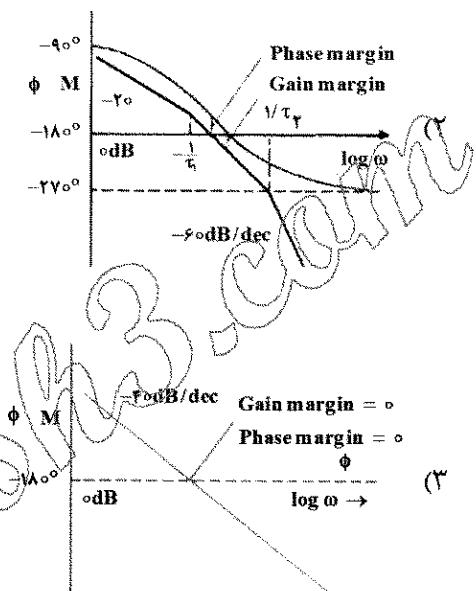
$$\frac{K}{s(s\tau_1 + 1)(s\tau_\gamma + 1)}$$



$$\frac{K}{s^\gamma}$$

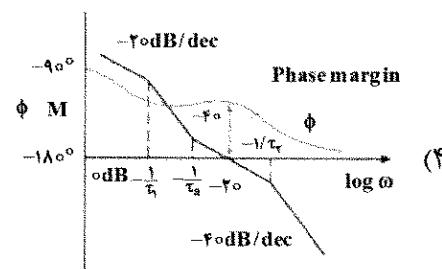

$$\frac{K(s\tau_a + 1)}{(s\tau_1 + 1)(s\tau_\gamma + 1)}$$

